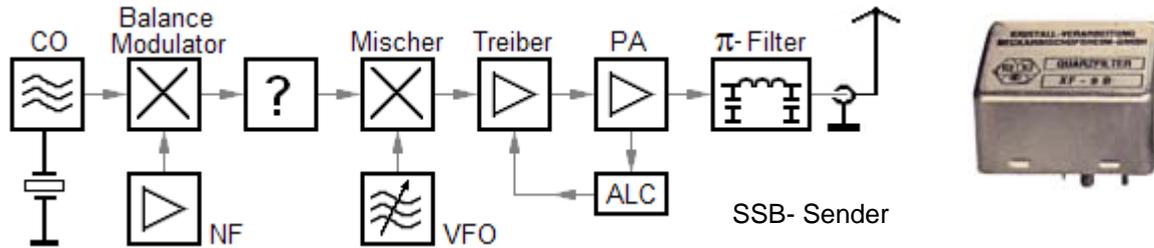


TG101 Dieses Blockschaltbild zeigt einen SSB-Sender.
Welche Stufe muss beim "?" arbeiten ?

Lösung: Ein Quarzfilter als Seitenbandsperre.



Das Quarzfilter “?” lässt nur eines, der vom Balancemodulator erzeugten 2-Seitenbänder durch, und sperrt das andere Seitenband.
Neben dem Blockschaltbild das Foto eines 10,7 MHz SSB- Quarzfilters.

Fachbegriff: SSB-Filter.