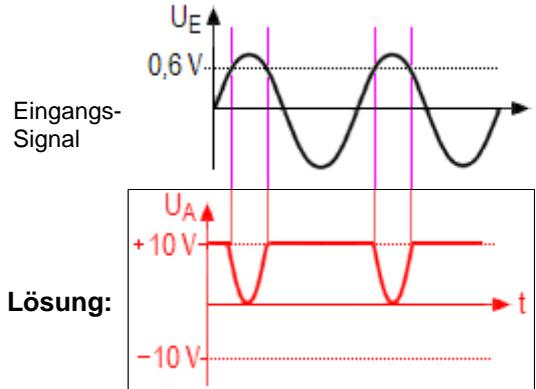
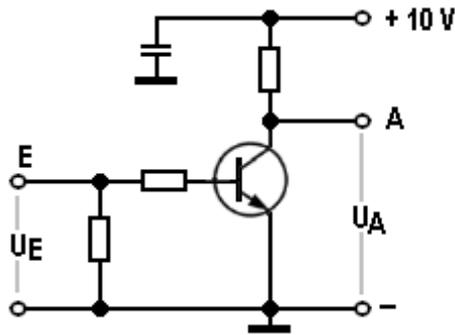


An den Eingang dieser Schaltung wird das folgende Signal gelegt.  
Welches ist ein mögliches Ausgangssignal  $U_A$  ?



### Verstärker im B- Betrieb.

Das Schaltbild des Verstärkers und die Eingangs-Spannungskurve  $U_E$  wird vorgegeben.

Die Auswahlantworten stellen (unten) auch die Kurve  $U_A$ , die zu finden ist, zur Verfügung.

Sie zeigt:

Wenn die Eingangsspannung  $U_E$  über 0,6V ansteigt, beginnt der Kollektorstrom zu steigen.

Gleichzeitig verringert sich die Spannung  $U_A$  am Kollektor solange, bis die Eingangsspannung die 0,6V wieder unterschreitet.

Das Ausgangssignal ist vom Anlaufstrom des Eingangssignals überlagert.  
Ergebnis sind Ausgangssignale, die oberhalb des Null-Volt-Levels und unsymmetrisch sind.