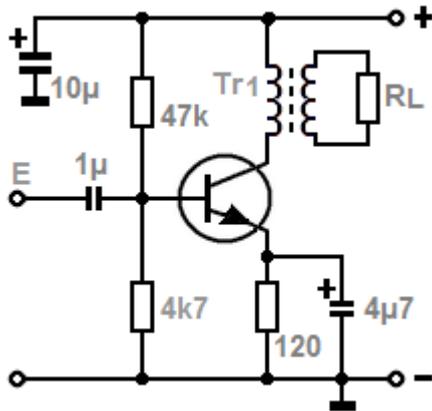


TF315 Bei dieser Schaltung handelt es sich um einen

Lösung: NF-Verstärker.



Diese Schaltung kann kein Mikrofonverstärker oder HF-Verstärker sein.  
Und auch kein Tongenerator.

Sein Ausgang bei RL besitzt als Arbeitswiderstand einen Ausgangstrafo (Tr1),  
sodaß ein NF-Leistungsverstärker angezeigt ist.

Der Ausgangstransformator für z.B. einen Lautsprecher.