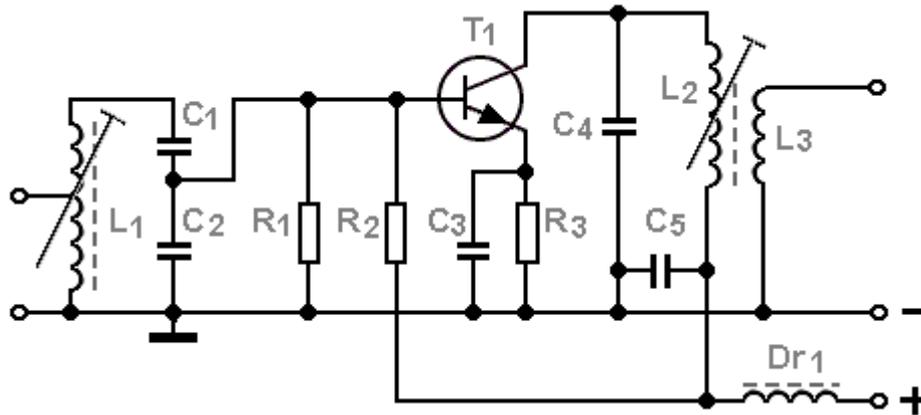


TG222 Bei dieser Schaltung handelt es sich um einen

Lösung: HF-Verstärker.



HF-Verstärker haben in der Regel Schwingkreise im Eingang und Ausgang. Daran erkennt man sie zum Beispiel.

Schwingkreise im Ein- und Ausgang.