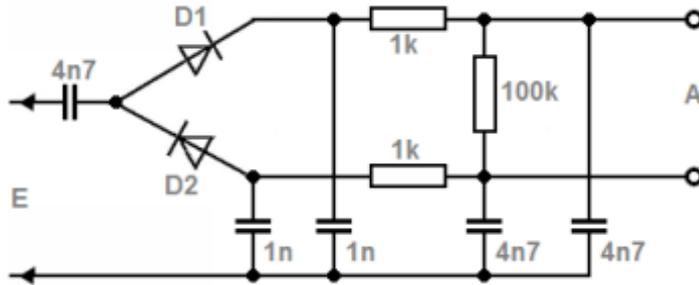


TJ701 Was stellt diese Schaltung dar ?

Lösung: HF-Tastkopf.



Der HF-Tastkopf wird z.B. einem Oszilloskop vorgeschaltet, damit Messungen an HF-Schaltungen vorgenommen werden können.

Die HF wird gleichgerichtet, und die Richtspannung dann meist im Verhältnis 10 : 1 abgeschwächt dem Oszilloskop zugeführt.

HF-Tastkopf z.B. für ein Oszilloskop.