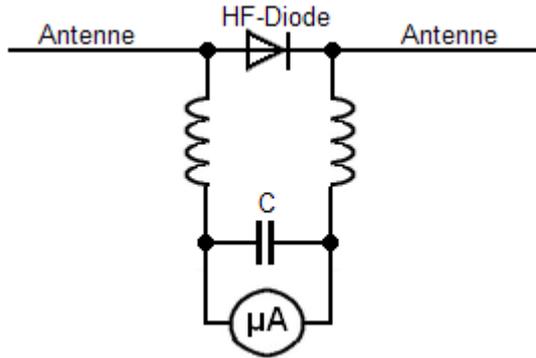


TJ706 Was stellt diese Schaltung dar ?

Lösung: Feldstärkeanzeiger.



Die Diode richtet das von der Behelfsantenne empfangene Signal gleich. Die aus zwei Spulen bestehende Drossel und der Kondensator (C) entlassen in Richtung zum Meßgerät die feldstärkeabhängige Meßspannung, (Gleichspannung) die das Messgerät anzeigt. Ein (zumeist Eigenbau)- Hilfsmittel beim Aufbau einer Antenne.

Feldstärkeanzeiger = Hilfsmittel beim Aufbau einer Antenne.