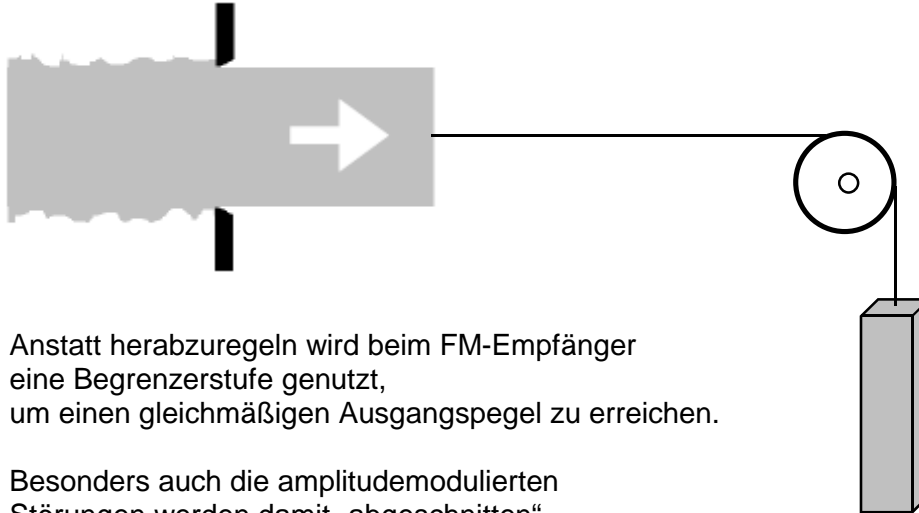


TF302 Der Begrenzerverstärker eines FM-Empfängers ist ein Verstärker,
Lösung: der sein Ausgangssignal ab einem bestimmten Eingangspegel begrenzt.



Anstatt herabzuregeln wird beim FM-Empfänger eine Begrenzerstufe genutzt, um einen gleichmäßigen Ausgangspegel zu erreichen.

Besonders auch die amplitudemodulierten Störungen werden damit „abgeschnitten“.

. . . ab einem bestimmten Eingangspegel begrenzt.