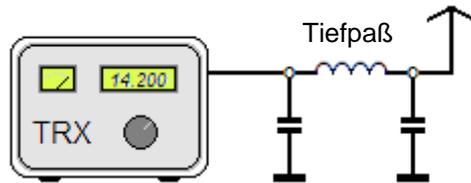


TK212 Um Oberwellenausstrahlungen eines UHF-Senders zu minimieren, sollte dem Gerät

Lösung: ein Tiefpassfilter nachgeschaltet werden.



Oberwellen werden durch das Tiefpaßfilter unterdrückt.

Ein Tiefpass ist Standard bei allen Transceivern.